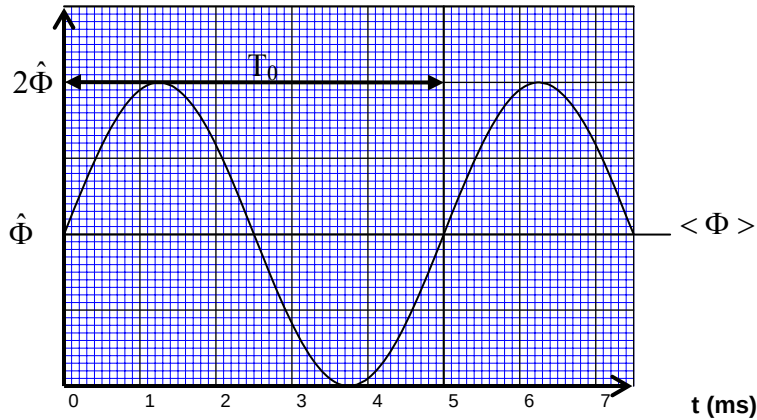


Etude d'un analyseur d'Ozone


Partie 1 : Etude de la fonction F₁ : détecteur optique.

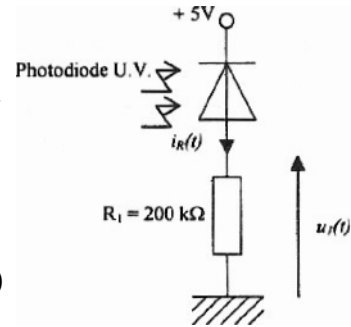1.a)



$$\Phi(t) = \hat{\Phi} [1 + \sin(2\pi F_0 t)]$$

$$T_0 = \frac{1}{F_0} = 5 \text{ ms} \rightarrow F_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{5 \times 10^{-3}} = 200 \text{ Hz}$$



1.b)


Loi d'Ohm : $u_I(t) = R_1 i_R(t) = R_1 \gamma \Phi(t) = R_1 \gamma \hat{\Phi} [1 + \sin(2\pi F_0 t)] = R_1 \gamma \hat{\Phi} + R_1 \gamma \hat{\Phi} \sin(2\pi F_0 t)$

$u_I(t) = \langle u_I \rangle + \hat{U}_I \sin(2\pi F_0 t)$. En identifiant : $\langle u_I \rangle = \hat{U}_I = R_1 \gamma \hat{\Phi}$.

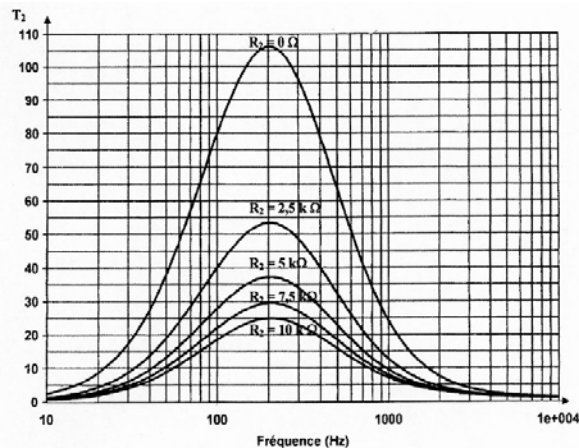1.c)

- Pour $\hat{\Phi} = 1,5 \mu\text{W} = 1,5 \times 10^{-6} \text{ W}$, $\langle u_I \rangle = \hat{U}_I = 200 \times 10^3 \times 0,1 \times 1,5 \times 10^{-6} = 3,0 \times 10^{-2} \text{ V} = 30 \text{ mV}$
- Pour $\hat{\Phi} = 5,0 \mu\text{W} = 5,0 \times 10^{-6} \text{ W}$, $\langle u_I \rangle = \hat{U}_I = 200 \times 10^3 \times 0,1 \times 5,0 \times 10^{-6} = 1,0 \times 10^{-1} \text{ V} = 100 \text{ mV}$

Partie n°2 : Etude de la fonction F₂ : amplification et filtrage.



2.a) D'après le diagramme de Bode, la fonction F₂ réalise un filtre passe bande.

2.b) pour $f = 200 \text{ Hz}$, $|\underline{U}_2| = |\underline{T}_2| \times |\underline{U}_1|$



soit $\hat{U}_2 = |\underline{T}_2| \hat{U}_1 = 2 \times 10^4 |\underline{T}_2| \hat{\Phi} = \beta \hat{\Phi}$ avec $\beta = 2 \times 10^4 |\underline{T}_2|$

2.c) Pour $R = 0 \Omega$, $|\underline{T}_2| = 106 \rightarrow \beta = 2 \times 10^4 \times 106 = 2,12 \times 10^6 \text{ V/W}$

Pour $R = 10 \text{ k}\Omega$, $|\underline{T}_2| = 25 \rightarrow \beta = 2 \times 10^4 \times 25 = 5,0 \times 10^5 \text{ V/W}$

Partie n°3 : Etude de la fonction F₃ : démodulateur synchrone.

3.1) Principe du démodulateur.

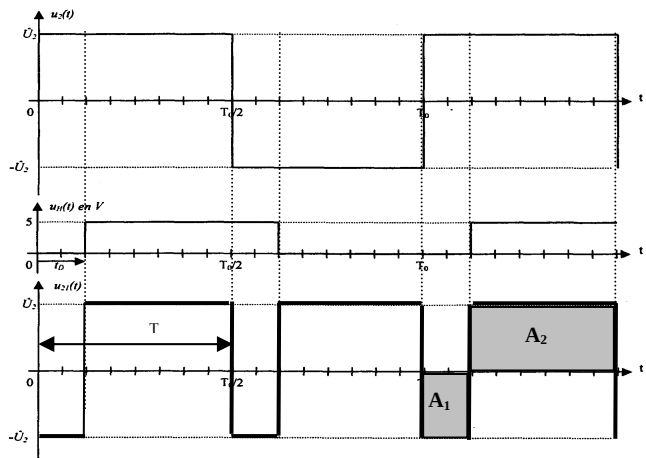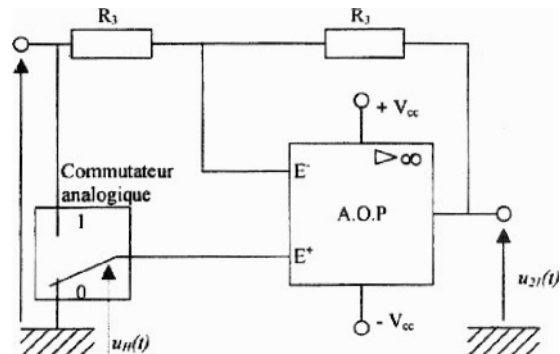

$$3.1.b) T = \frac{T_0}{2} \rightarrow f = 2F_0$$


$$3.1.c) \langle u_{21} \rangle = \frac{1}{T}(A_2 - A_1) = \frac{2}{T_0} \left[\left(\frac{T_0}{2} - t_D \right) \times \hat{U}_2 - t_D \times \hat{U}_2 \right] = \hat{U}_2 \left(1 - 2 \frac{t_D}{T_0} - 2 \frac{t_D}{T_0} \right) = \hat{U}_2 \left(1 - 4 \frac{t_D}{T_0} \right)$$

3.2) Application du démodulateur.

$$3.2.a) \langle u_{21} \rangle = \frac{2\hat{U}_2}{\pi} = \frac{2 \times 2,60}{\pi} = 1,66 \text{ V}$$

$$\hat{U}_{21f} = \frac{4\hat{U}_2}{3\pi} = \frac{2}{3} \langle u_{21} \rangle = 1,10 \text{ V}; \quad \hat{U}_{21h2} = \frac{4\hat{U}_2}{15\pi} = \frac{2}{15} \langle u_{21} \rangle = 0,22 \text{ V}$$

3.2.b)

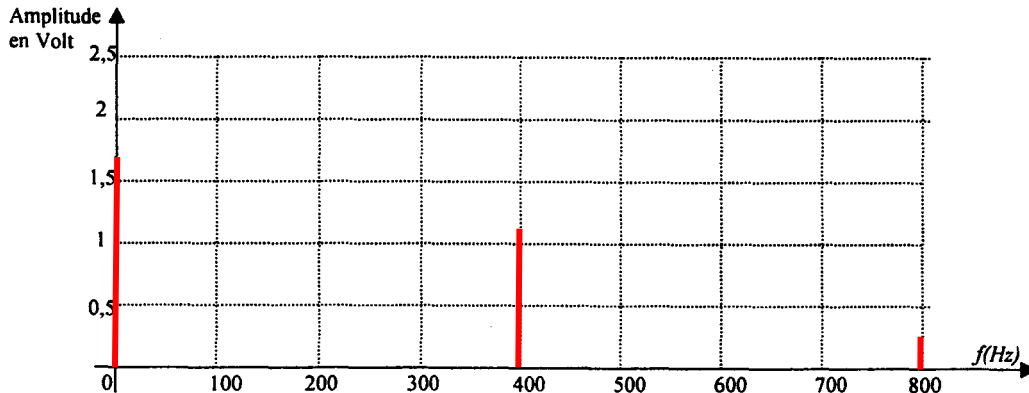

3.2.c)


Le filtre est du premier ordre car l'atténuation est de 20 dB/décade.

$$3.2.d) G_0 = 0 \rightarrow T_0 = 1 \rightarrow \langle u_3 \rangle = \langle u_{21} \rangle = 1,66 \text{ V}$$

$$3.2.e) G_{400} = -60 \text{ dB} \quad \text{et} \quad G_{400} = 20 \log T_{400} \rightarrow T_{400} = 10^{\frac{G_{400}}{20}}$$

$$T_{400} = 10^{-\frac{60}{20}} = 10^{-3}; \quad \hat{U}_{3f} = T_{400} \hat{U}_{21f} = 10^{-3} \times 1,10 = 1,10 \times 10^{-3} \text{ V}$$
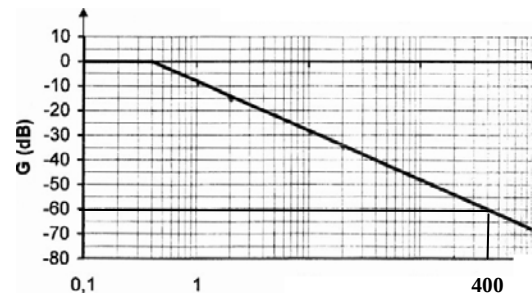
$$3.2.f) \delta = \frac{\hat{U}_{3f}}{\langle u_3 \rangle} = \frac{1,10 \times 10^{-3}}{1,66} = 6,6 \times 10^{-4} = 0,07\%$$



$u_3(t)$ est quasi continue : $u_3(t) = \langle u_3 \rangle = 1,66 \text{ V}$

Partie n°4 : Etude de la fonction F_4 : décalage, mise à niveau.

$$u_{ref}(t) = 18 \left(u_3(t) - \frac{u_R(t)}{2} \right) \quad u_4(t) = \frac{-2^{12}}{N_C} u_{ref}(t) = \frac{-2^{12}}{N_C} 18 \left(u_3(t) - \frac{u_R(t)}{2} \right)$$

$$4.b) N_D = 2^{10} - 1 = 1023$$

$$4.c) N_D = 2^{10} \frac{u_4(t)}{u_R(t)} = \frac{-2^{10} \times 2^{12} \times 18}{N_C u_R(t)} \left(u_3(t) - \frac{u_R(t)}{2} \right) = \frac{-9 \times 10^{23}}{u_R(t) N_C} \left(u_3(t) - \frac{u_R(t)}{2} \right)$$

$$N_D = \frac{-9 \times 10^{23}}{u_R(t) N_C} \left(u_3(t) - \frac{u_R(t)}{2} \right) = \frac{9 \times 10^{23}}{N_C} \left(\frac{1}{2} - \frac{u_3(t)}{u_R(t)} \right) = \frac{A}{N_C} \left(B - \frac{u_3(t)}{u_R(t)} \right)$$

$$A = 9 \times 10^{23}; \quad B = \frac{1}{2}$$

Partie n°5 : Algorithme de traitement numérique.

5.a) $s_n = 0,25 (e_n + e_{n-1} + e_{n-2} + e_{n-3})$


n	-3	-2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e_n	0	0	0	1000	1020	1000	980	1020	990	1000	990	980	1010	1000
s_n	0	0	0	250	505	755	1000	1005	997,5	997,5	1000	990	995	995

5.b) $S(z) = 0,25 [E(z) + z^{-1} E(z) + z^{-2} E(z) + z^{-3} E(z)] = 0,25 E(z) [1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}]$

$$T(z) = \frac{S(z)}{E(z)} = \frac{0,25}{1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}} = \frac{0,25z^3}{1 + z + z^2 + z^3}$$

Partie n°6 : Etude de la fonction Fs : contrôle de la vitesse de rotation.

6.a)

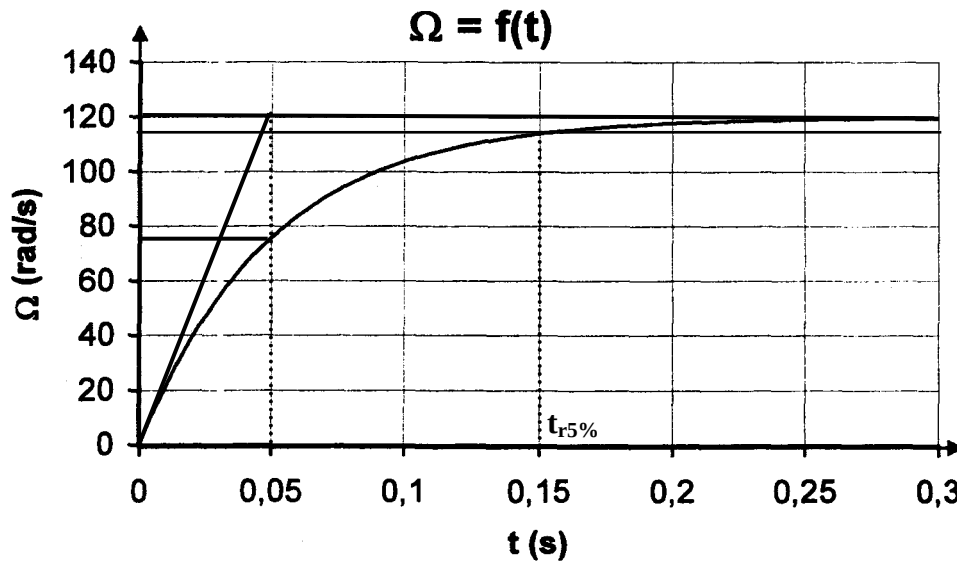

$$t_{r5\%} = 3\tau = 0,15 \text{ s}$$

$$\Omega_{\infty} = 120 \text{ rad/s}$$

6.b) $K_0 = \frac{\Omega_{\infty} - \Omega_0}{U_{\infty} - U_0}$

$$K_0 = \frac{120}{12} = 10 \text{ rad.s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}$$

$$t_{r5\%} = 3\tau = 0,15 \text{ s} \rightarrow \tau = 0,05 \text{ s}$$

6.c) $K_0 u(t) = \tau \frac{d\Omega(t)}{dt} + \Omega(t)$

$$K_0 U(p) = \tau p \Omega(p) + \Omega(p)$$


$$K_0 U(p) = \Omega(p)(1 + \tau p) \rightarrow T_M(p) =$$

$$\frac{\Omega(p)}{U(p)} = \frac{K_0}{(1 + \tau p)}$$

6.d) $T_M(p) = \frac{\Omega(p)}{U(p)} \rightarrow \Omega(p) = T_M(p) \times U(p)$ et $U(p) = \frac{U}{p} \rightarrow \Omega(p) = \frac{UK_0}{(1 + \tau p)}$

6.e) $\Omega(t) = UK_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$

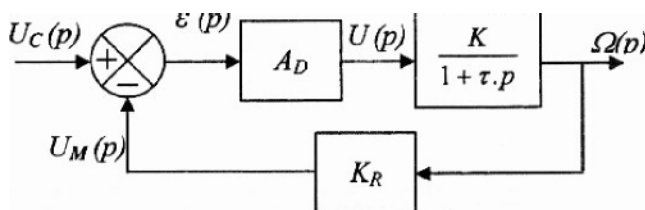6.f) $\Omega_{\infty} = UK_0 = 10 \times 10 = 100 \text{ rad/s}$



6.g) $T_{BF}(p) = \frac{\Omega(p)}{U_C(p)} = \frac{\left(\frac{A_D K}{1 + \tau p}\right) \epsilon(p)}{U_C(p)} = \frac{\left(\frac{A_D K}{1 + \tau p}\right) [U_C(p) - U_M(p)]}{U_C(p)}$

$$T_{BF}(p) = \frac{\left(\frac{A_D K}{1 + \tau p}\right) [U_C(p) - K_R \Omega(p)]}{U_C(p)} = \left(\frac{A_D K}{1 + \tau p}\right) (1 - K_R T_{BF}(p)) = T_{BF}(p) = K_R T_{BF}(p)$$

$$T_{BF}(p) \left[1 + \left(\frac{A_D K_R K}{1 + p\tau} \right) \right] = \left(\frac{A_D K}{1 + p\tau} \right) \rightarrow T_{BF}(p) = \frac{\left(\frac{A_D K}{1 + p\tau} \right)}{\left[1 + \left(\frac{A_D K_R K}{1 + p\tau} \right) \right]} = \frac{A_D K}{1 + A_D K_R K + p\tau}$$

6.h) La vitesse de rotation du moteur asservi suit la variations de $u_C(t)$

Partie 7 : Etude d'une mesure.

$$K.D.C = 1,22 \times 10^{-8} N_C (N_{DM} - N_{D0})$$

$$C = \frac{1,22 \times 10^{-8} N_C (N_{DM} - N_{D0})}{K \times D}$$

$$C = \frac{1,22 \times 10^{-8} \times 33(500 - 100)}{60 \times 25} = 1,07 \times 10^{-7} \text{ g/L} = 0,11 \mu\text{g/L}$$

$$C <_{MAX} = 0,18 \text{ g/L}$$